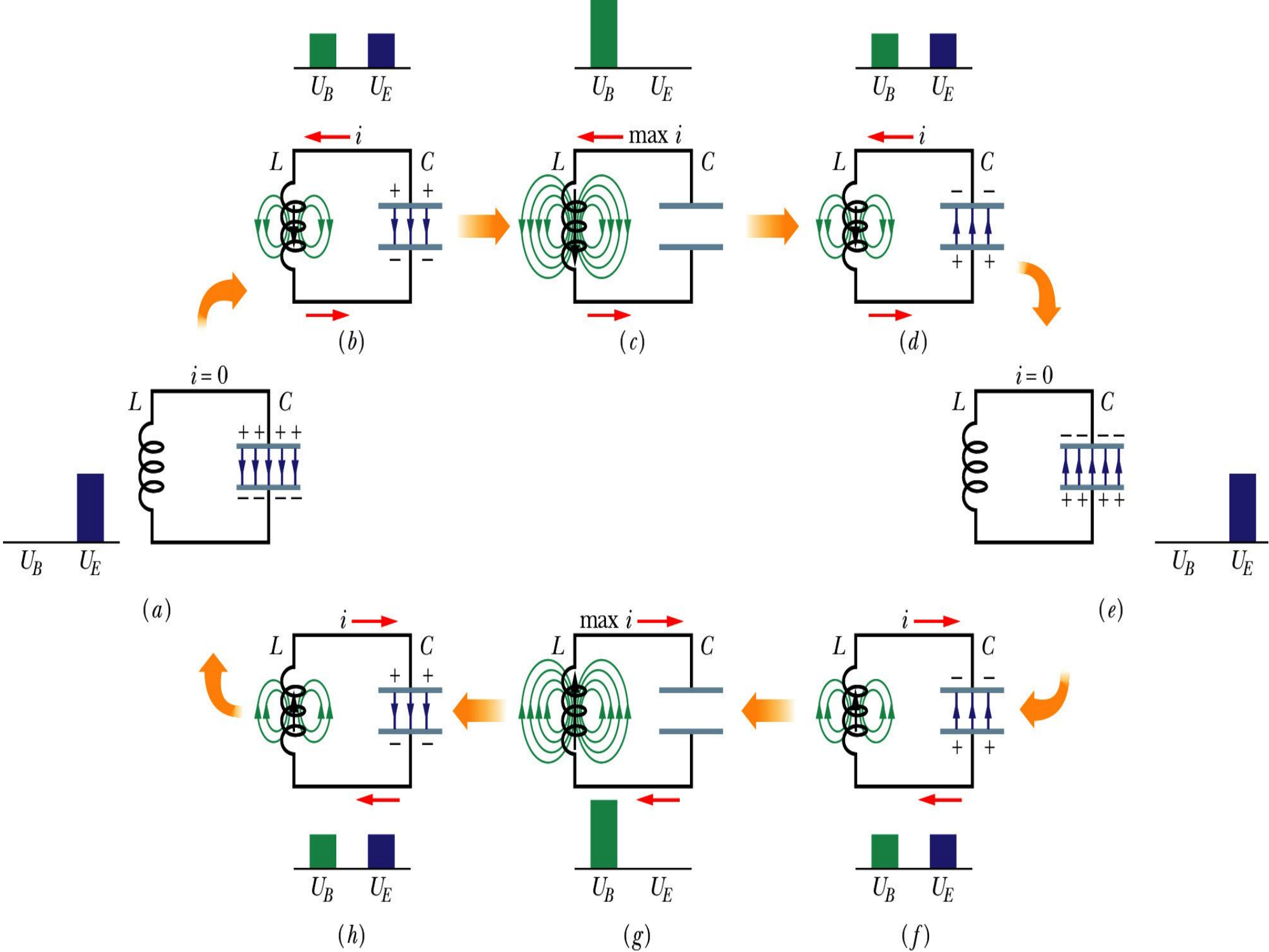




Elektromech. Analogie

Feder $\frac{1}{2} D x^2$

kond. $\frac{1}{2} \frac{1}{C} Q^2$

Masse $\frac{1}{2} m v^2$

Spule $\frac{1}{2} L i^2$

$$v = \dot{x}$$

$$i = \dot{Q}$$

$$\omega_0 = \sqrt{D/m}$$

$$\omega_0 = \sqrt{1/LC}$$

LC-Kreis (ohne R)

$$W = W_B + W_E = \frac{1}{2} L \dot{Q}^2 + \frac{1}{2} \frac{1}{C} Q^2$$

$$R=0 \Rightarrow \dot{W}=0$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{L \dot{Q}^2}{2} + \frac{Q^2}{2C} \right) = 0 = L \dot{Q} \ddot{Q} + \frac{1}{C} Q \dot{Q}$$

$$= L \dot{Q} \ddot{Q} + \frac{1}{C} Q \dot{Q}$$

$$\Rightarrow L \ddot{Q} + \frac{1}{C} Q = 0$$

Algem. Lsg.: $Q(t) = Q_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$; $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

$$I(t) = -\underbrace{Q_0 \omega_0}_{I_0} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$
$$= -I_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$W_E \approx \frac{1}{2C} Q^2 = \frac{Q_0^2}{2C} \cos^2(\omega_0 t + \varphi)$$

$$W_D \approx \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} L \omega_0^2 Q_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$$
$$= \frac{Q_0^2}{2C} \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$$

RLC-Kreis



$$\frac{d}{dt}(W_B + W_E) = -I^2 R$$

$$P = -I^2 R$$

$$\Rightarrow L \ddot{I} + \frac{1}{C} Q \dot{Q} = -I^2 R$$

$$\Rightarrow L \ddot{Q} + \frac{1}{C} Q + R \dot{Q} = 0$$

$$\Rightarrow Q(t) = Q_0 \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{R}{L} t\right) \cos(\omega' t + \varphi) \quad |$$

$$\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{1}{2} \frac{R}{L}\right)^2} \quad ; \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Gedämpfte Schwing. mit Ampl. $Q_0 e^{-\frac{1}{2} \frac{R}{L} t}$

RLC-Reihenschwingkreis mit ext. Anregung



$$u_R + u_L + u_C = u$$

$$Ri + L\dot{i} + \frac{Q}{C} = \hat{u} e^{i\omega t} \quad | d/dt$$

$$L\ddot{i} + Ri + \frac{1}{C}i = \hat{u} i\omega e^{i\omega t}$$

$$\ddot{i} + 2\delta\dot{i} + \omega_0^2 i = \frac{u}{L} \hat{u} e^{i(\omega t + \pi/2)}$$

$$\delta = \frac{1}{2} \frac{R}{L} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Stationäre Lösung ($t \gg \frac{1}{f}$)

oszilliert mit ω , φ möglich

Ansatz: $l = \hat{l} e^{i(\omega t - \varphi)}$

$$\Rightarrow -\omega^2 l + 2f i \omega l + \omega_0^2 l = \frac{\omega}{L} \hat{u} e^{i(\omega t + \frac{\pi}{2})} \quad (*)$$

Teilen durch $\hat{l} e^{i\omega t}$

$$\Rightarrow -\omega^2 e^{-i\varphi} + 2i\omega f e^{-i\varphi} + \omega_0^2 e^{-i\varphi} = \frac{\omega}{L} \frac{\hat{u}}{\hat{l}} e^{i\frac{\pi}{2}}$$

Realteil: $-\omega^2 \cos \varphi + 2\delta\omega \sin \varphi + \omega_0^2 \cos \varphi = 0$

$$\frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = \tan \varphi = \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{2\delta\omega}$$

$$\omega < \omega_0 \Rightarrow \text{recht} > 0 \rightarrow 90^\circ$$

$$\omega > \omega_0 \quad < 0 \rightarrow \sim -90^\circ$$

$$\omega \approx \omega_0 \quad 0^\circ$$

Nimm (*), sortiere nach l :


$$I = \hat{I} e^{i(\omega t - \varphi)} = \frac{\omega}{L} \hat{U} e^{i(\omega t + \frac{\pi}{2})}$$

$$\omega_0^2 - \omega^2 + 2\delta i \omega$$


Betrag:


$$\hat{I} = \frac{\omega}{L} \hat{U} \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2 \omega^2}$$
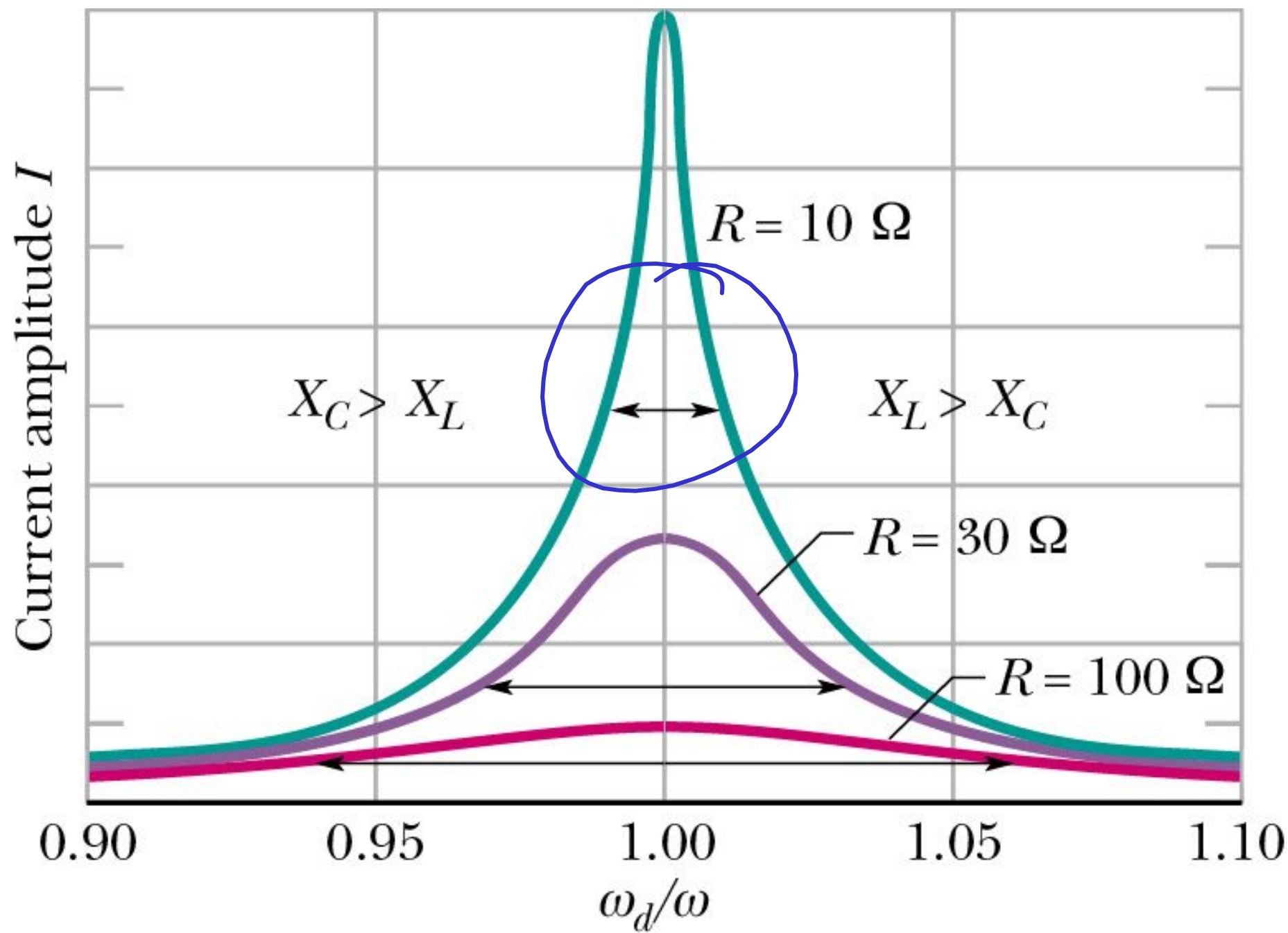
$$\Rightarrow \hat{I} = \hat{U} \frac{\omega}{L} \frac{1}{\sqrt{\dots}}$$



Sender: Trägerfrequenz

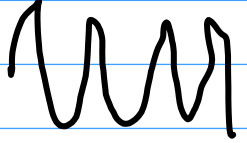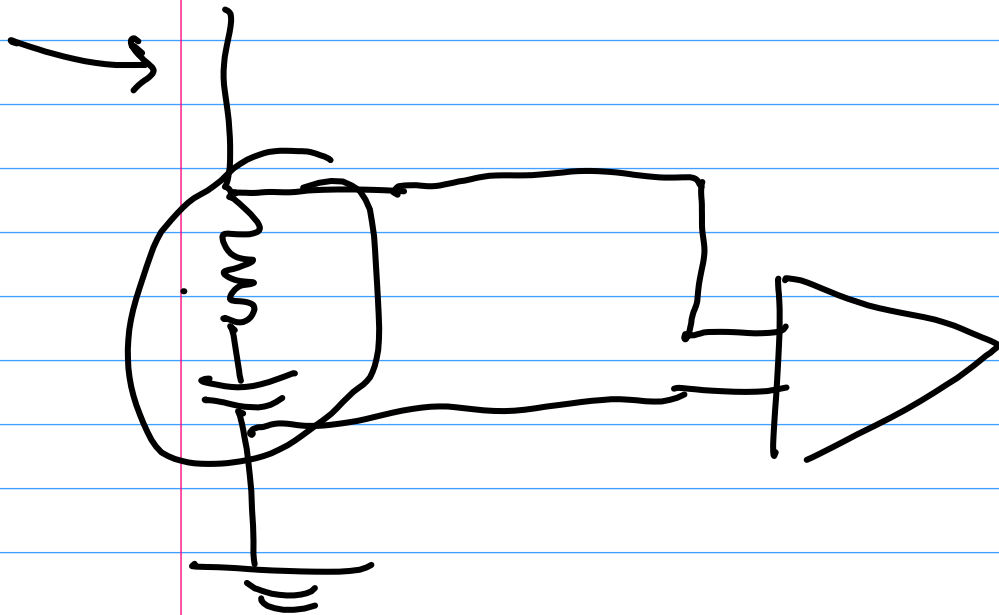
 $100\text{ kHz} \rightarrow 100\text{ MHz}$
 AM



p.s.

mehr finden Sie unter den Stichwörtern
"Amplitudenmodulation" und "Frequenzmodulation"

Meißnerschaltung

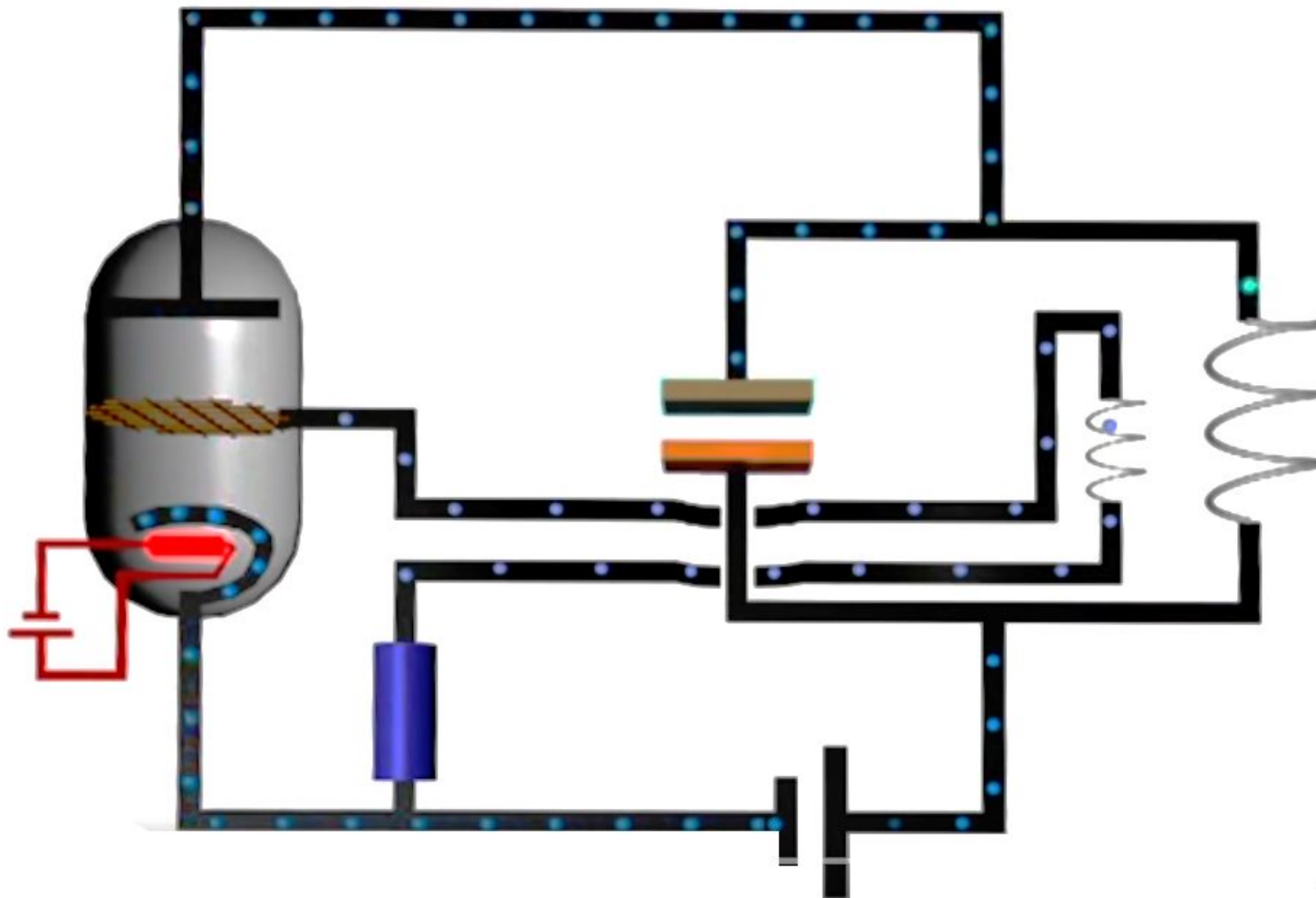

Induktive Kopplung




Rückkopplung: entdämpfter Schwingkreis

Komplexe Widerstände (Wechselstromlehre)


$\mathcal{R}$

$$U_R = U_{R, \max} \cdot \sin(\omega t)$$
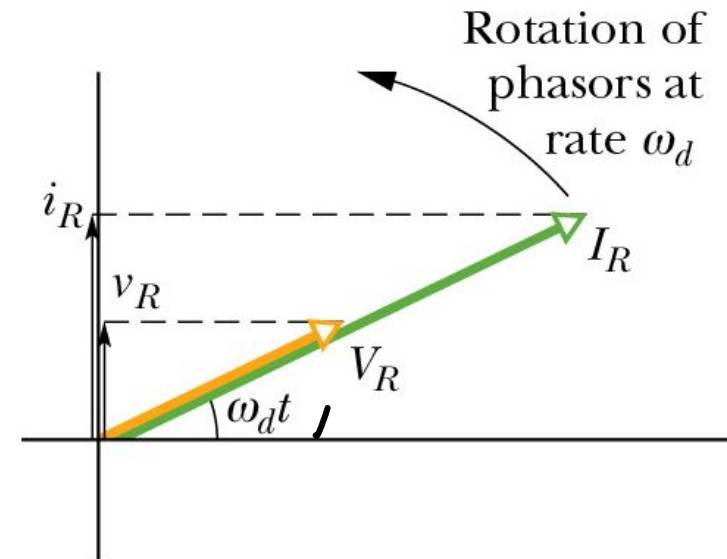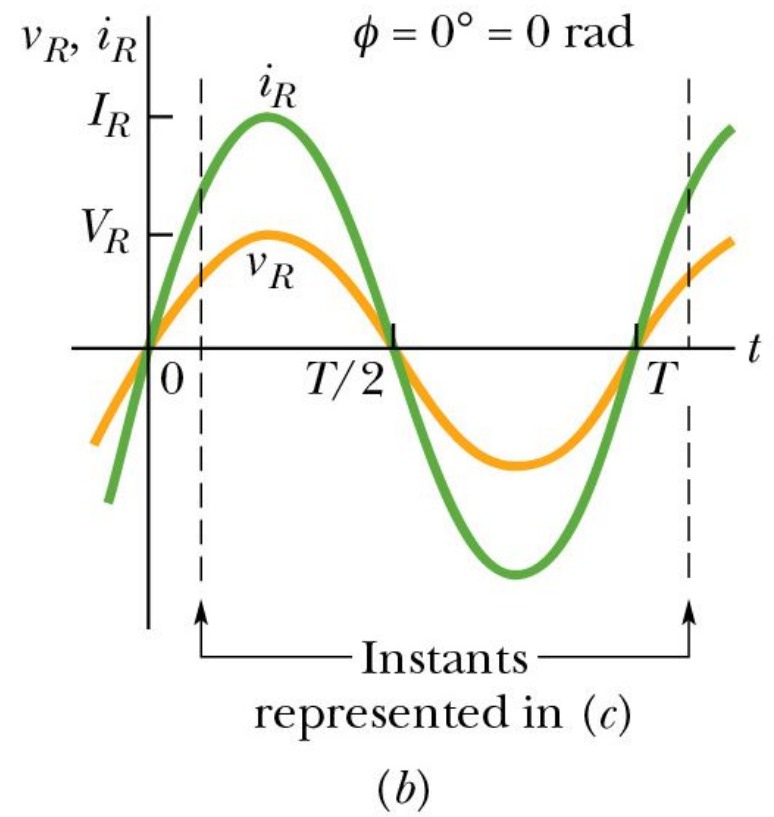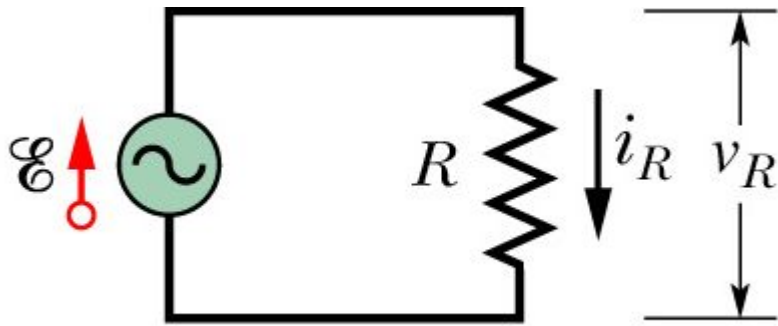
$$I_R = \frac{U_R}{R} = \frac{U_{R, \max}}{R} \sin(\omega t)$$



$$U_C = U_{C,max} \sin(\omega t)$$


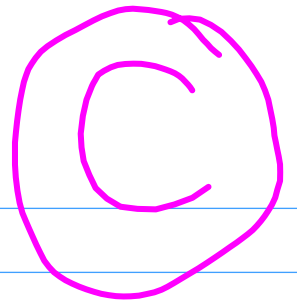


$$Q = C \cdot U_C$$


$$I = \dot{Q} = \omega C U_{C,max} \cos(\omega t)$$

$$= \frac{U_{C,max}}{X_C} \sin(\omega t + 90^\circ)$$
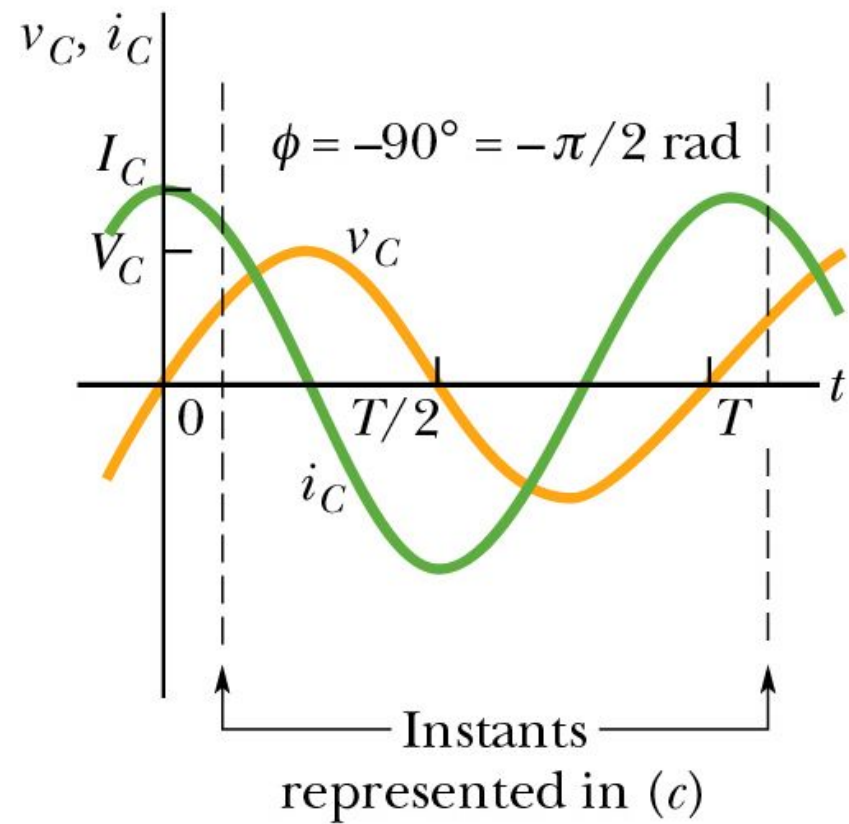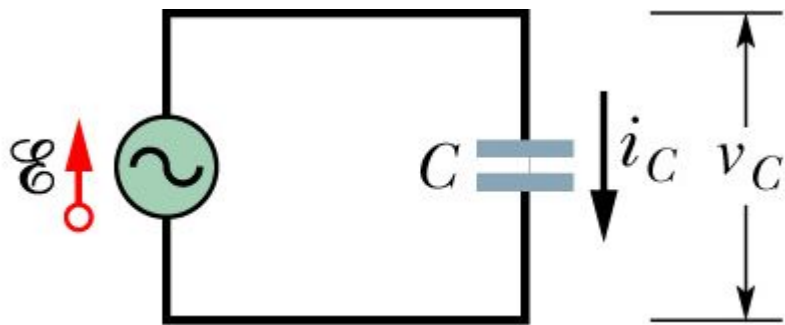
$$\left(\text{vgl. } I = \frac{U}{R} \right) \quad \text{mit } X_C = \frac{1}{\omega C}$$



(b)

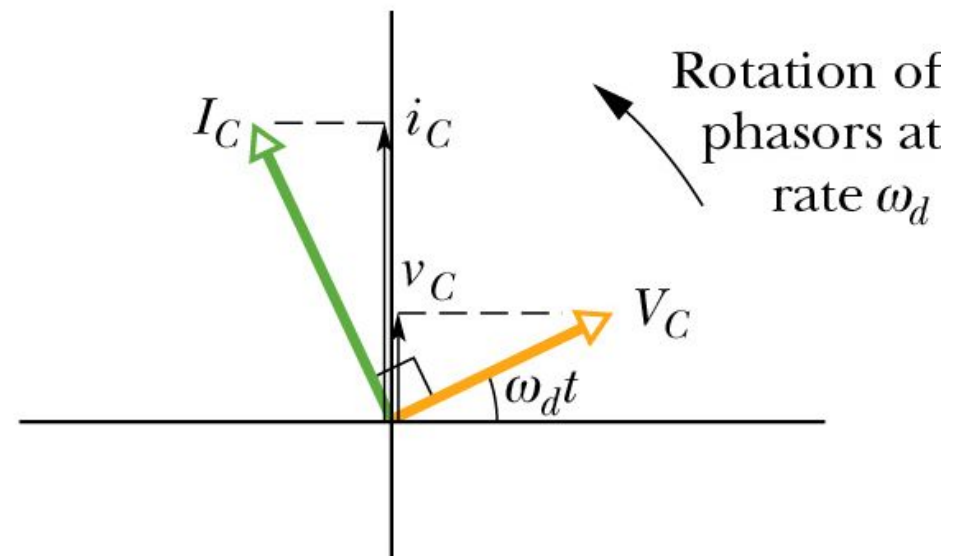

$$U_L = U_{Lmax} \sin \omega t$$


$$U_L = L i \Rightarrow i = \frac{U_{L,max}}{L} \sin(\omega t)$$



$$i(t) = \int di = \int dt \frac{U_{L,max}}{L} \sin(\omega t)$$

$$= - \frac{U_{L,max}}{\omega L} \cos(\omega t)$$


$$= \frac{U_{L,max}}{\omega L} \sin(\omega t - 90^\circ) = \frac{U_{L,max}}{X_L} \sin(\omega t - 90^\circ)$$

$$X_L = \omega L$$

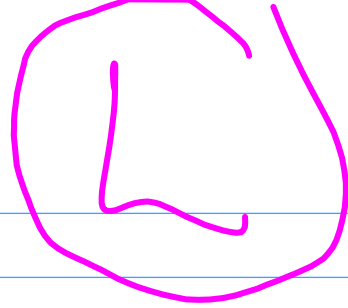

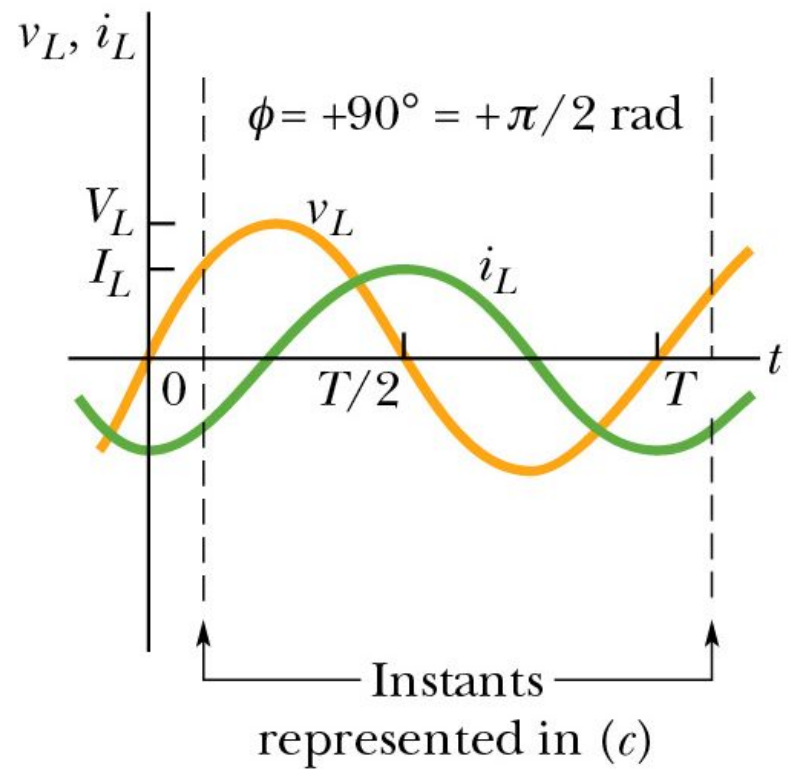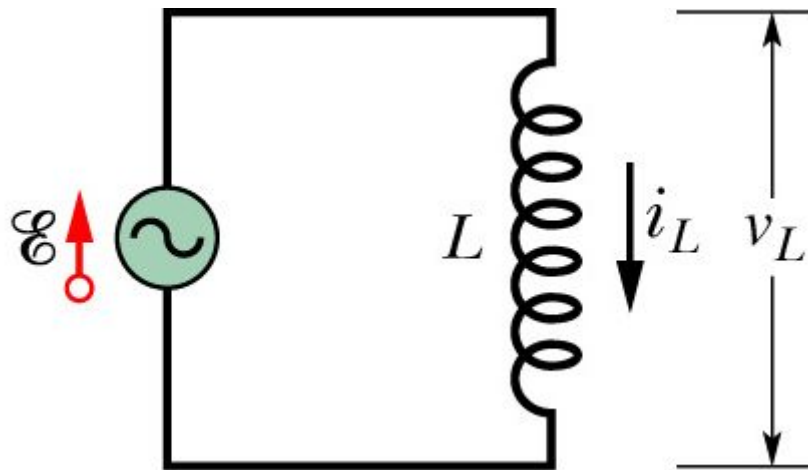


(b)

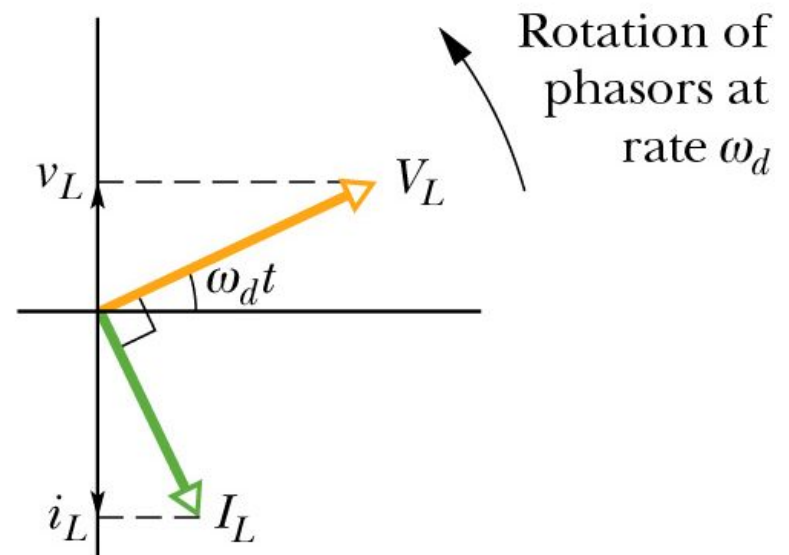

Zeige: $\frac{u}{1} = \chi$, Winkel φ

komplexe Zahl: $z = \chi e^{i\varphi}$
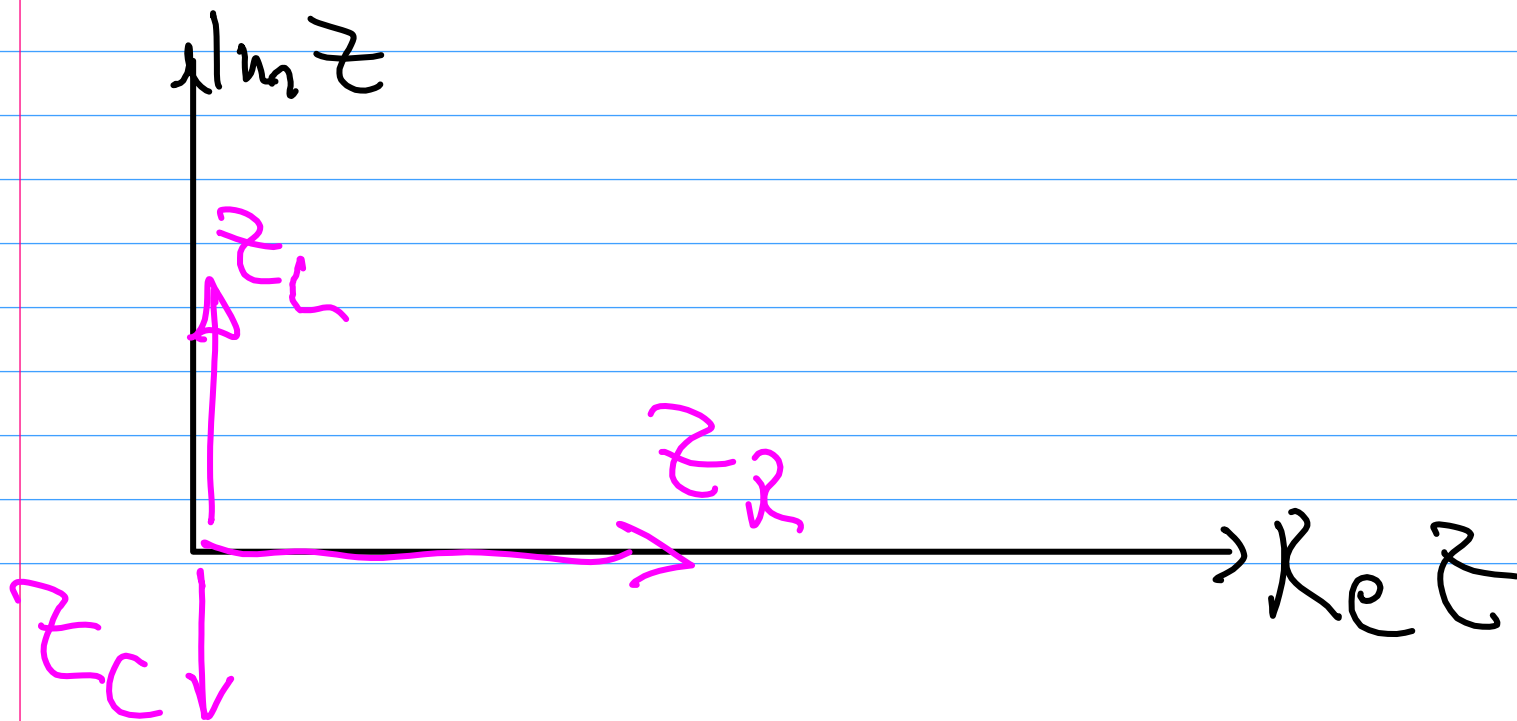
$$z_c = \frac{1}{i\omega L} \quad z_L = i\omega L \quad z_R = R$$



$$Z = A + iB$$

↑

↑

↑


Blindwiderstand

Wirkwiderstand

Kompl. Widerstand Impedanz

$$|Z| = \text{Scheinwiderstand}$$

RLC mit kompl. Widerständen

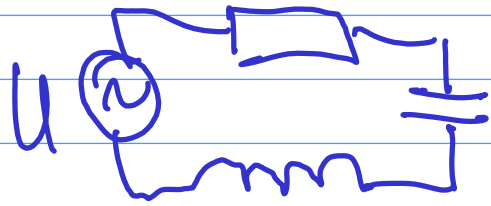

$$U = Z I ; Z = Z(R, L, C)$$

$$I = \frac{1}{|Z|} e^{-i\varphi} U$$

$$Z = R + i\omega L + \frac{1}{i\omega C}$$

$$|Z| = \sqrt{(\operatorname{Re} Z)^2 + (\operatorname{Im} Z)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$\tan \varphi = \frac{\operatorname{Im} Z}{\operatorname{Re} Z} = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Güte des Resonators - Q-Faktor

$$I(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2}} I(\omega_0) \Leftrightarrow Z(\omega) = \sqrt{2} Z(\omega_0)$$

$$\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} = \sqrt{2} R \quad \left(\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0\right)$$

$$\Rightarrow R^2 = \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2$$

$$\Rightarrow \pm R = \omega L - \frac{1}{\omega C}$$

$$\Rightarrow \pm R \omega C = \omega^2 L C - 1$$

$$\Rightarrow \pm \frac{\hbar}{2} \frac{\omega}{\omega_0^2} = \frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 1$$

$$\Rightarrow \pm 2 \hbar \omega = \omega^2 - \omega_0^2$$

$$\Rightarrow \omega = \pm \sqrt{\omega_0^2 + \hbar^2} \pm \hbar$$

$$\Rightarrow \omega = \pm \omega_0 \sqrt{1 + \left(\frac{\hbar}{\omega_0}\right)^2} \pm \hbar$$

Ann.: $\hbar \ll \omega_0$ (kl. Dampingung)

$$\Delta\omega = 2\hbar$$


$$Q \approx \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{\omega_0}{2\xi} = \sqrt{\frac{L}{C}} \frac{1}{R}$$

typ. Q: elektr 100


pendeluhr 10^4

Quarz 10^6

Mößbauer 10^{15}

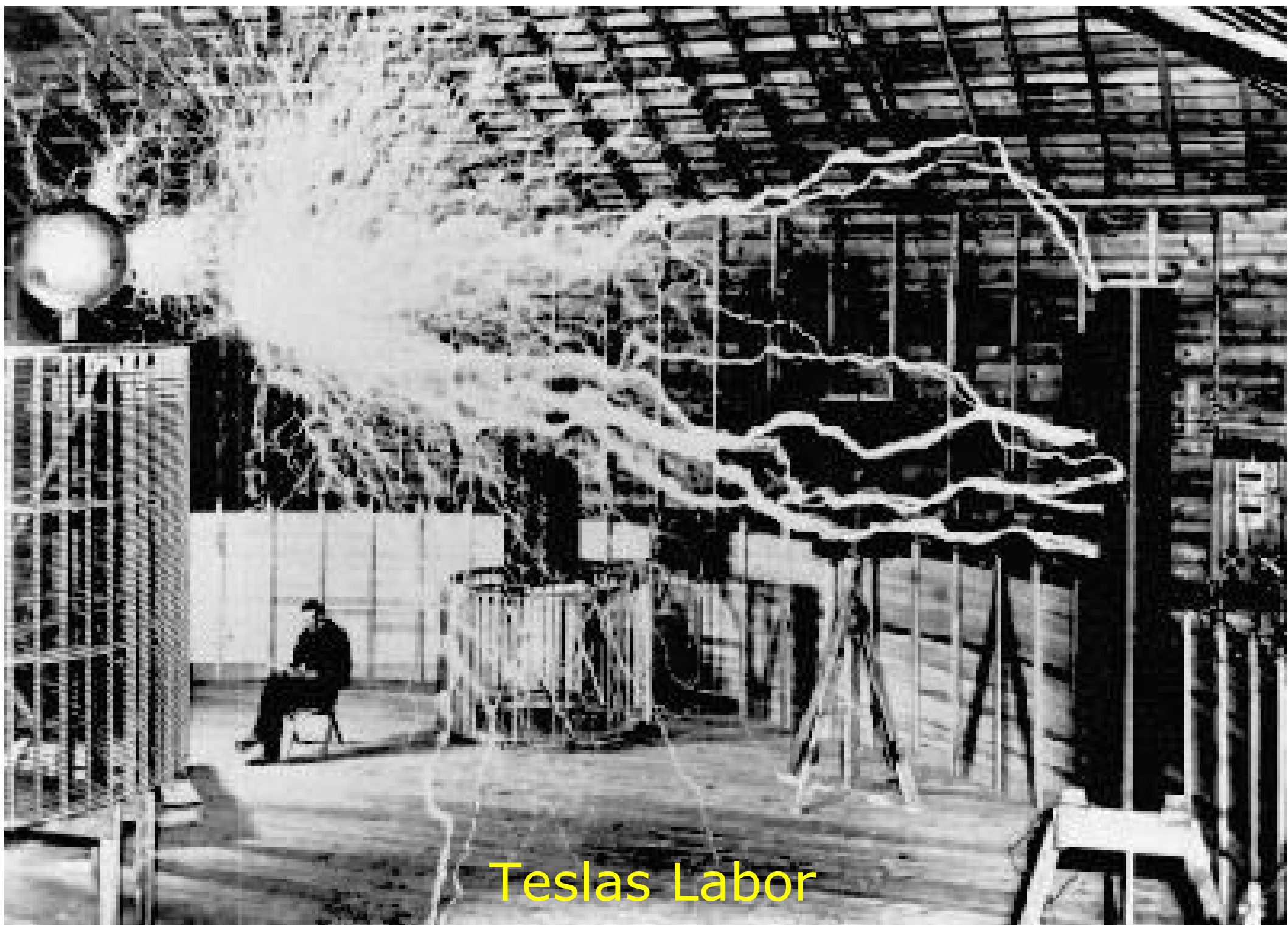

Teslas Labor

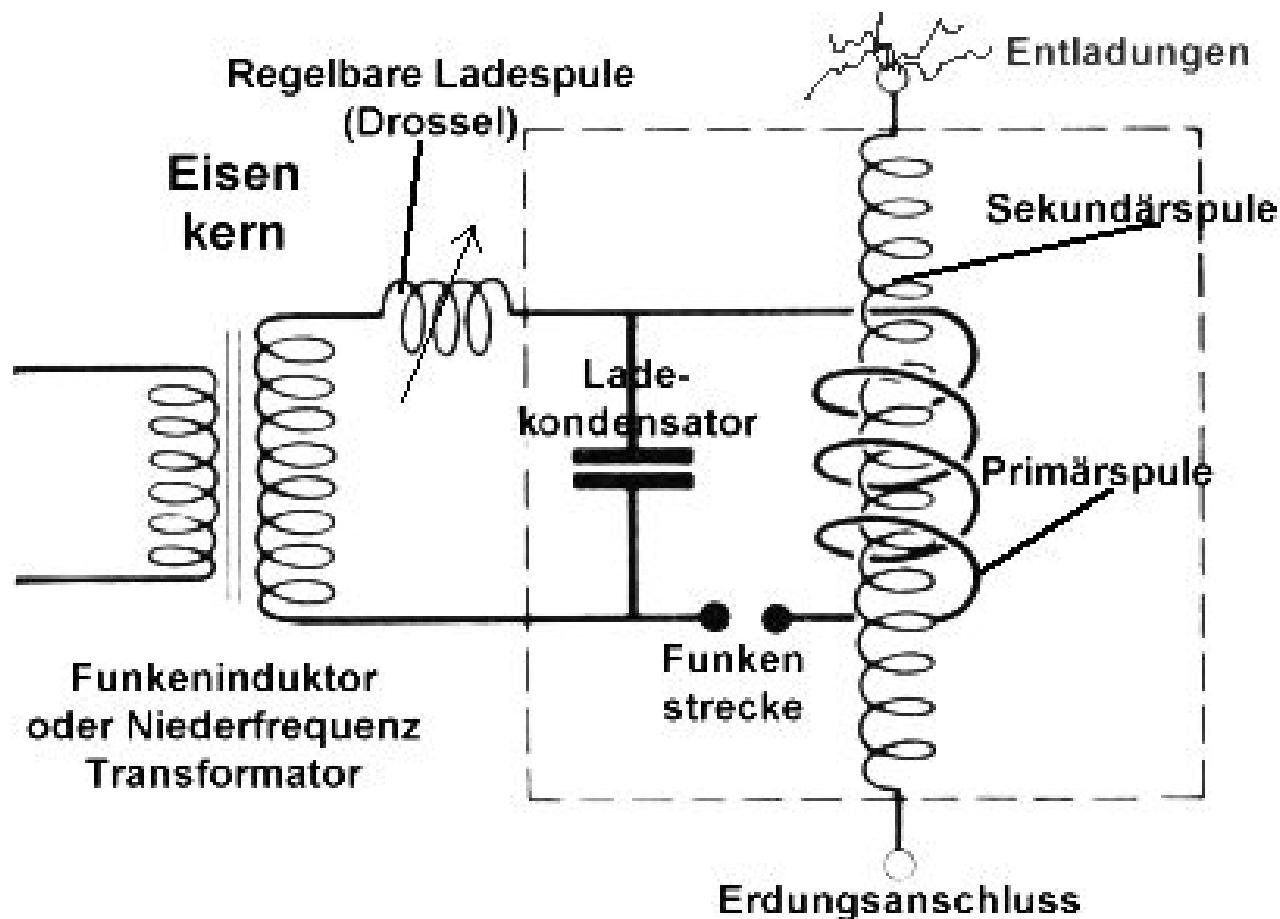

50 Hz Trafo erzeugt 10 kV

In einer Halbperiode: Kondensator (Leidener Flasche) aufladen

Bei Funken Sekundärseite kurzgeschlossen.

Schwingkreis Kondensator/ Primärspule des Teslatrafos 0,5 MHz

Sekundärspule des Teslatrafos in Resonanz, induktiv gekoppelt
(Tesla"trafo": eigentlich Kopplung von Schwingkreisen)